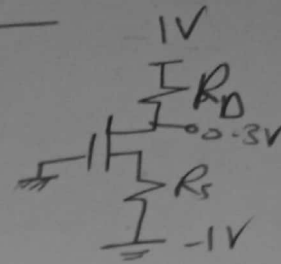


Name: Karim Mahmoud Kamal Code: V23010174

Assignment #7



Question ①:

$$R_D = \frac{1 - 0.3}{0.1} = \boxed{7 \text{ k}\Omega}$$

$$\boxed{R_S = 3 \text{ k}\Omega}$$

$$\boxed{R_D = 7 \text{ k}\Omega}$$

$$\because V_D > V_G - V_{th} \rightarrow \dots \underline{\text{Sat}}$$


$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{th})^2$$

$$0.1 \times 10^{-3} = \frac{1}{2} \times 400 \times 10^{-6} \times \frac{5}{0.4} (-V_S - 0.5)^2$$

$$\boxed{V_S = -0.3 \text{ V}} \quad \left| \quad \begin{array}{l} V_S = -0.7 \text{ V} \checkmark \\ R_S = \frac{-0.7 - (-1)}{0.1} = \boxed{3 \text{ k}\Omega} \end{array} \right.$$

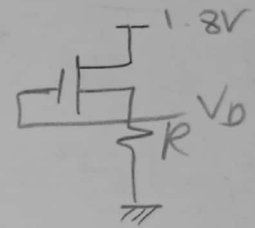Question ②:

$$V_{DS} > V_{GS} - V_{th} \rightarrow \underline{\text{Sat}}$$



$$I_{SD} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{SG} - |V_{th}|)^2 (1 + \lambda V_{DS})$$

$$180 \times 10^{-6} = \frac{1}{2} \times 100 \times 10^{-6} \times \frac{W}{0.18 \times 10^{-6}} ((1.8 - 1) - 0.5)^2$$

$$\therefore W = 7.2 \text{ }\mu\text{m} = \boxed{462}$$

$$\therefore W = 7.2 \text{ }\mu\text{m}$$

$$V_D = 1 \text{ V} \quad R = \frac{V_D}{I_D} = \boxed{5.56 \text{ k}\Omega}$$

$$\boxed{R = 5.56 \text{ k}\Omega}$$

Question ③:

$$V_{D_1} > V_{G_1} - V_{th} \quad \therefore Q_1 \text{ in Sat}$$

$$I_{D_1} = \frac{1}{2} K_n' \frac{W}{L} (V_{G_1} - V_{th})^2$$

$$= \frac{1}{2} * 1.5 * 10^{-3} (2.5 - V_{S_1} - 0.9)^2$$

$$2.5 - V_{S_1} > 0.9 \quad \boxed{\therefore V_{S_1} < 1.6} \quad \text{①}$$

For Q_2 : $V_{G_2} = -V_{S_2}$

$$V_{G_2} > V_{th}$$

From ① & ②: $V_{D_2} > V_G - V_{th}$

$$V_{D_2} > -0.9$$

$$\therefore V_{S_2} < -0.9 \quad \text{②}$$

Q_2 in Sat $\rightarrow I_{D_2} = \frac{1}{2} K_n' \frac{W}{L} (V_{G_2} - V_{th})^2$

$$= \frac{1}{2} * 1.5 * 10^{-3} (-V_{S_2} - 0.9)^2$$

$$I_{D_1} = I_{D_2}$$

$$(V_{S_1} - 1.6)^2 = (V_{S_2} + 0.9)^2$$

$$V_{S_1} = V_{S_2} + 2.5$$

$$\therefore -V_{S_1} = \boxed{0.66V} \quad \checkmark$$

$$V_{S_1} = -V_{S_2} + 0.7 = \boxed{2.54} \quad \times$$

$$I_{D_1} = \frac{V_{S_2} - (-2.5)}{1} = 0.75 * 10^{-3} (V_{S_2} + 0.9)^2$$

$\rightarrow V_{S_2} = 1.37 \quad \times$
 $\rightarrow V_{S_2} = -1.84 \quad \checkmark$

$$\boxed{\therefore V_{S_1} = 0.66V} \quad \boxed{V_{S_2} = -1.84V} \quad \boxed{I_{D_1} = 0.66mA} \quad \#$$

