

# Hand written Assignment #4

1

1  $V_Z = 6.8V$

$I_Z = 5mA$

$r_Z = 20\Omega$

$I_{ZK} = 0.2mA$

$V^+ = 10V (\pm 1V)$

$V_O = ?$  with no load

$V^+$  @ its nominal value


$V_{Z0} = V_Z - I_Z R_Z = 6.8 - (5 \times 10^{-3} \times 20) = 6.7V$

with no load:

$I_Z = I = \frac{V^+ - V_{Z0}}{R + r_Z} = \frac{10 - 6.7}{0.5 + 0.02} = 6.35mA$

$\therefore V_O = V_{Z0} + I_Z r_Z = 6.7 + (6.35 \times 10^{-3} \times 20) = 6.83V$

$V_O = 6.83V$  #

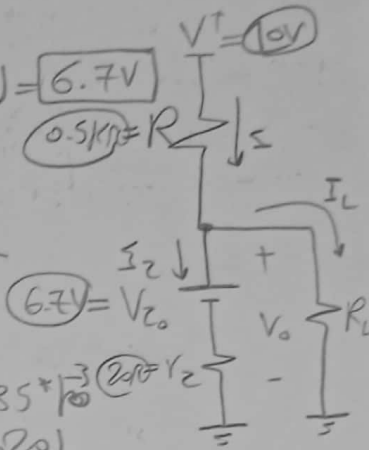

(b) For  $\pm 1V$  change in  $V^+ \rightarrow V_O$  change with  $\Delta V_O = \Delta V^+ \frac{r_Z}{R + r_Z}$

$\Delta V_O = \pm 1 \frac{20}{500 + 20} = \pm 38.5mV$

1. Linear reg. =  $38.5mV/V$  #

2  $R = 10k\Omega$ ,  $V^+ = 10V$ ,  $f = 60Hz$ ,  $1V$  peak,  $V_{OC} = ?$ ,  $V_{amp} = ?$ ,  $V_O = 0.7V$  @  $1mA$

Solution


$I_D = \frac{V_{DD} - V_O}{R} = \frac{10 - 0.7}{10} = 0.93mA$

Since this value is very close to  $1mA$ , diode voltage will be very close to  $0.7V$ .

@ op,  $r_d = \frac{V_T}{I_D} = \frac{25}{0.93} = 26.9\Omega$

$\Rightarrow$  Small signal model (to get  $V_O$ )

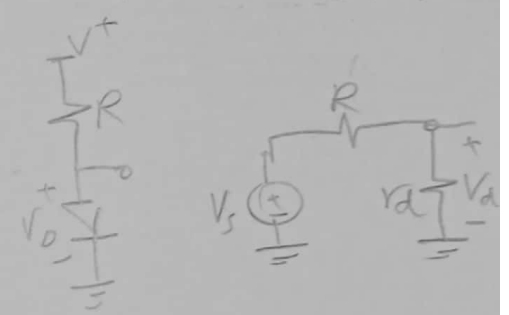
$V_O (peak) = \hat{V}_s \frac{r_d}{R + r_d} = 1 \frac{0.0269}{10 + 0.0269} = 2.68mV$  Small



3]  $V_{DD} = 5V, R = 1K\Omega, V_D = 0.7V$

Solution
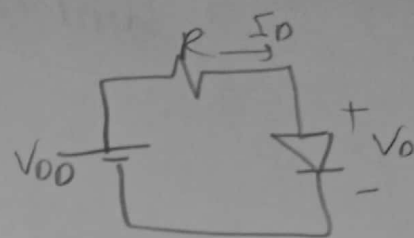
$$I_D = \frac{V_{DD} - V_D}{R} = \frac{5 - 0.7}{1000} = \frac{4.3}{1000} = \boxed{4.3mA}$$



To obtain better estimate of  $V_D$

$$V_2 - V_1 = 2.3 V_T \log \left( \frac{I_2}{I_1} \right)$$

$$2.3 V_T = 60mV \quad \therefore V_2 = V_1 + 0.06 \log \left( \frac{I_2}{I_1} \right)$$

$$V_1 = 0.7V, I_1 = 1mA, I_2 = 4.3mA \rightarrow V_2 = \boxed{0.738V}$$

$$I_D = \frac{5 - 0.738}{1} = \boxed{4.262mA}$$

$$V_2 = 0.738 + 0.06 \log \left[ \frac{4.262}{4.3} \right] = \boxed{0.738V}$$

$I_D = 4.262mA$   $V_D = 0.738V$  close to 1<sup>st</sup> iteration values

#

Kadim Mahmood  
18/10/2023