

Handwritten Assignment #3

1


Q1

a) $\frac{V_o}{V_i} = ?$

$Z_L = sL$

$V_o(s) = \frac{R}{R + R_L + sL} V_i(s)$

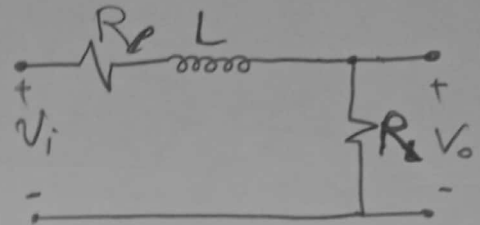$\therefore H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{RIL}{s + (R + R_L)IL} = \frac{RIL}{s + (R + R_L)IL} \quad \# a$



b) $H(j\omega) = \text{max at } \omega = ?$

$H(j\omega) = \frac{RIL}{j\omega + (R + R_L)IL} \Rightarrow |H(j\omega)| = \frac{(RIL)}{\sqrt{\omega^2 + [(R + R_L)IL]^2}}$

$|H(j\omega)|_{\text{max}} \text{ occurs at } \omega = 0 \quad \# b$

c) $|H(j\omega)|_{\text{max}} = \frac{RIL}{(R + R_L)IL} = \frac{R}{R + R_L} \quad \# c$

d) $\omega = ? \text{ when } |H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{2}} H_{\text{max}} \Rightarrow \omega_c = ?$

$|H(j\omega_c)| = \frac{R}{\sqrt{2}(R + R_L)} = \frac{RIL}{\sqrt{\omega_c^2 + [(R + R_L)IL]^2}}$

$\therefore \omega_c^2 = \frac{(R + R_L)^2}{L^2} \quad \therefore \omega_c = \frac{R + R_L}{L} \quad \# d$

e) $R = 300\Omega, L = 50\text{mH}$ Find $\omega_c, H(j\omega), H(\omega_c), H(0.2j\omega_c), H(5j\omega_c)$

$\omega_c = \frac{R + R_L}{L} = \frac{1200 + 300}{0.05} = 30,000 \text{ rad/sec} \quad R = 1200\Omega$

$H(j\omega) = \frac{24,000}{30,000 + j\omega} \quad \#$

$H(0j) = \frac{24,000}{30,000} = 0.8 \quad \#$

$H(30,000j) = \frac{24,000}{30,000 + 30,000j} = \frac{0.8}{1 + j} = 0.4 - 0.4j = 0.5657 \angle -45^\circ \quad \#$

$H(60,000j) = \frac{24,000}{30,000 + 60,000j} = \frac{10}{13} - \frac{2}{13}j = 0.7845 \angle -11.31^\circ \quad \#$

$H(150,000j) = \frac{24,000}{30,000 + 150,000j} = \frac{2}{65} - \frac{2}{13}j = 0.1569 \angle -78.69^\circ \quad \# e$

Q2 band Pass, $\omega_0 = 50 \text{ K rad/sec}$, $Q = 4$

2

Find $\beta = ?$, $\omega_{c_{upper}} = ?$, $\omega_{c_{lower}} = ?$. Express all in KHz

$$\beta = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{50,000}{4} = \boxed{12.5 \text{ K rad/s}} \# \quad \beta = \frac{12,500}{2\pi} = \boxed{1.99 \text{ KHz}} \#$$

$$\beta = \omega_{c_2} - \omega_{c_1} \Rightarrow \omega_{c_2} - \omega_{c_1} = 12500$$

$$\omega_0^2 = \omega_{c_1} \cdot \omega_{c_2} \Rightarrow \omega_{c_1} = \frac{(50,000)^2}{\omega_{c_2}}$$

$$\therefore \omega_{c_2} - \frac{(50,000)^2}{\omega_{c_2}} = 12500 \quad \omega_{c_2} \Rightarrow \omega_{c_2}^2 - (50,000)^2 = 12500 \omega_{c_2}$$

$$\therefore \omega_{c_2}^2 - 12500 \omega_{c_2} - (50,000)^2 = 0$$

$$\omega_{c_2} = 56639.11 \text{ rad/sec} \\ = \boxed{56.639 \text{ K rad/s}} \#$$

$$\therefore f_{c_2} = \frac{56.639 \times 10^3}{2\pi} = \boxed{9.015 \text{ KHz}} \#$$

$$\therefore \omega_{c_{upper}} = 56.639 \text{ K rad/s}$$

$$f_{c_{upper}} = 9.015 \text{ KHz} \#$$

$$\therefore \omega_{c_1} = \frac{(50,000)^2}{56639.11} = \boxed{44.139 \text{ K rad/s}} \rightarrow f_{c_{lower}} = \frac{44.139 \times 10^3}{2\pi} = \boxed{7.02 \text{ KHz}}$$

$$\therefore \omega_{c_{lower}} = 44.14 \text{ K rad/s} \# \quad f_{c_{lower}} = 7.02 \text{ KHz} \#$$

Q3) Sinu-Soidal Voltage Src & RLC series band pass filter 3
 internal impedance is $80 + j0$ $Z_{load} = 480 + j0$ $C = 20nF$, $\omega_c = 5krad/s$
 $Q = 6.25$


a) Done!

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$b) L = \frac{1}{\omega_0^2 C} = \frac{1}{(50 \times 10^3)^2 (20 \times 10^{-9})} = 20mH \quad \#$$

$$R = \frac{\omega_0 L}{Q} \quad \text{as } Q = \frac{\omega_0}{B} = \frac{\omega_0}{R/L} = \frac{L \omega_0}{R}$$
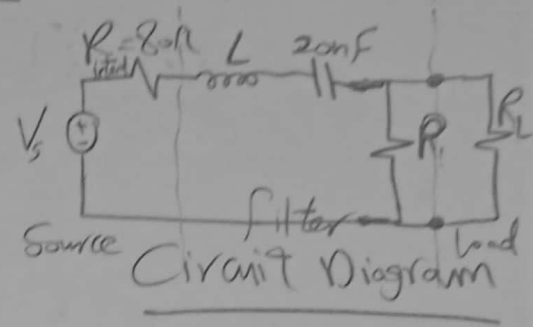
$$R = \frac{\omega_0 L}{Q} = \frac{(50,000)(20 \times 10^{-3})}{6.25} = 160\Omega \quad \#$$



c) $Q_{interconnected sys} = ?$

$$R_{eq} = (160 \parallel 480) + 80 = 200\Omega$$

$$\therefore Q = \frac{\omega_0 L}{R_{eq}} = \frac{(50,000)(20 \times 10^{-3})}{200} = 5 \quad \#$$

$$d) B_{sys} = \frac{\omega_0}{Q_{sys}} = \frac{50,000}{5} = 10krad/s$$

$$B_{sys}(Hz) = \frac{10 \times 10^3}{2\pi} = 1591.55 Hz \quad \#$$

I hope not to forget
 Something this time

Yatim Mahmud
 11/10/2023

Thank you