

Name: Kalim Mahmood Kamal

Code: V23010174

1

Assignment #6

Question ①:

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \boxed{0A} \text{ as } \beta \uparrow \uparrow$$

$$V_{CB} = -I_B \cdot 10k = \boxed{0V}$$


$$V_{CE} = \cancel{V_{CB}} + V_{BE} = \boxed{0.7V}$$

$$10 - (-10) = I_C \cdot 9.1 + 0.7 + I_E \cdot 3 \Leftrightarrow \boxed{I_E = I_C} + \cancel{\frac{V_{BE}}{\beta}}$$

$$\therefore I_C = \boxed{1.595mA} \quad \#$$

$$I_B = I_E = \boxed{1.595mA} \quad \#$$
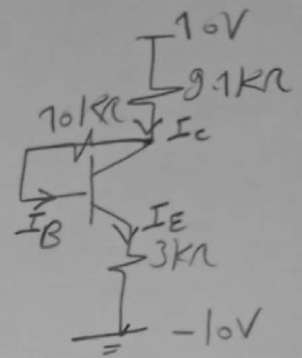
$$V_C = V_E = V_{CE} + 3 \cdot I_E = 10 = \boxed{4.515V}$$



Question ②: $V_{BE} = 0.68V @ 25^\circ C \rightarrow I_E = 1mA$

$$I_{R_1} = 1.1 - 1 = \boxed{0.1mA}$$

$$I_C = \frac{\beta}{\beta+1} I_E = \frac{100}{101} \cdot 1 = \boxed{0.99mA}$$

$$I_B = I_E - I_C = 1 - 0.99 = \boxed{0.01mA}$$

$$I_{R_2} = I_B + I_{R_1} = 0.1 + 0.001 = \boxed{0.11mA}$$


$$V_{CB} = 68 \cdot \cancel{10^{-3}} \cdot 0.11 \cdot \cancel{10^{-3}} = \boxed{7.48V}$$

$$V_{CB} = \cancel{V_C} - V_B \quad \therefore V_B = \boxed{-7.48V}$$

$$V_B - V_E = 0.68 \rightarrow V_E = -7.48 - 0.68 = \boxed{-8.16V}$$

$$T_C = + \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \cdot 2 = 2 \left(1 + \frac{68}{6.8} \right) = \boxed{22mV/^\circ C}$$
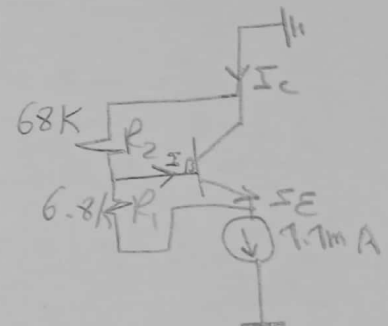
$$@T = 75^\circ C \rightarrow V_E = -8.16 + 22 \cdot 50 \cdot 10^{-3} = \boxed{-7.06V}$$



check

$$I_E = \frac{V_{BE}}{R_1} = \boxed{0.94mA}$$

$$I_E \approx 1mA$$

$\therefore \#$

Question 3:

For $\beta = \infty$

$I_B = \frac{I_C}{\beta} = 0$ for all transistors

assume $V_{BE_1} = 0.7V$

$V_E = 0.7V$

$$R_1 = \frac{V_E - (-5)}{I_{E_1}} = \boxed{8.6k\Omega} \Rightarrow \boxed{8.2k\Omega}$$

$I_B = 0 \therefore I_C = I_E$

$$R_2 = \frac{5 - 0}{0.5} = \boxed{10k\Omega} \Rightarrow \boxed{10k\Omega}$$

$V_{BE_2} = 0.7V$

$I_{E_2} = I_{C_2}$

$V_4 = 0.7V$


$$R_3 = \boxed{8.6k\Omega} \Rightarrow \boxed{10k\Omega}$$

$$R_4 = \frac{5 - (-5)}{0.5} = \boxed{6k\Omega} \Rightarrow \boxed{6.2k\Omega}$$

$V_6 = V_B - 0.7 = -2.7V$

$$R_6 = \frac{-2.7 + 5}{1} = \boxed{2.3k\Omega} \Rightarrow \boxed{2.4k\Omega}$$
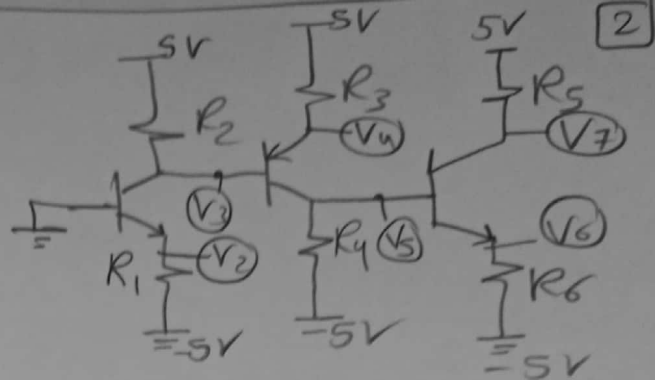
$$R_5 = \frac{5 - 1}{1} = \boxed{4k\Omega} \Rightarrow \boxed{3.9k\Omega}$$



$$\alpha = 0.99$$

$$V_2 = -0.7V$$

$$I_{E_1} = \frac{-0.7 + 5}{8.2} = \boxed{0.524mA}$$

$$I_{C_1} = \alpha I_{E_1} = \boxed{0.52mA}$$

$$I_1 = I_{C_1} - I_{B_2} = 0.52 - \frac{I_{E_2}}{101}$$

$$I_1 * 10 = 8.2 I_{E_2} + 0.7$$

$$\therefore I_{E_2} = \boxed{0.524mA}$$

$$V_4 = 5 + 0.542 * 8.2 = \boxed{0.56V}$$

$$V_3 = 0.56 - 0.7 = \boxed{-0.14V}$$

$$I_{C_2} = \alpha I_{E_2} = \boxed{0.537mA}$$

$$I_2 = I_{C_2} - I_{B_3} = 0.537 - \frac{I_{E_3}}{101}$$

$$I_{E_3} = \boxed{1.07mA}$$

$$V_6 = -5 + 1.07 * 2.4 = \boxed{-2.43V}$$

$$V_5 = V_6 + 0.7 = \boxed{-1.73V}$$

$$I_{C_3} = \alpha I_{E_3} = \boxed{1.06mA}$$

$$V_7 = -3.9 + 1.06 = \boxed{0.87V}$$